



Aufgaben:

- Welchen Wert muss  $R_x$  annehmen, wenn die Brücke abgeglichen ist?
- Welche Spannung zeigt das Spannungsmessgerät an, wenn für  $R_x$  10kOhm eingesetzt wird?