

Thema: Elektrische Spannungsquellen

Bei unseren bisherigen Betrachtungen sind wir immer davon ausgegangen, dass die **Spannung** der Spannungsquellen immer **konstant** bleibt. Dieses Verhalten war **unabhängig von der Höhe des der Spannungsquelle „entnommenen“ Laststromes**. In der Praxis ist allerdings ein anderes Verhalten der Spannungsquelle festzustellen.

